




Ausgabe 2

C 809



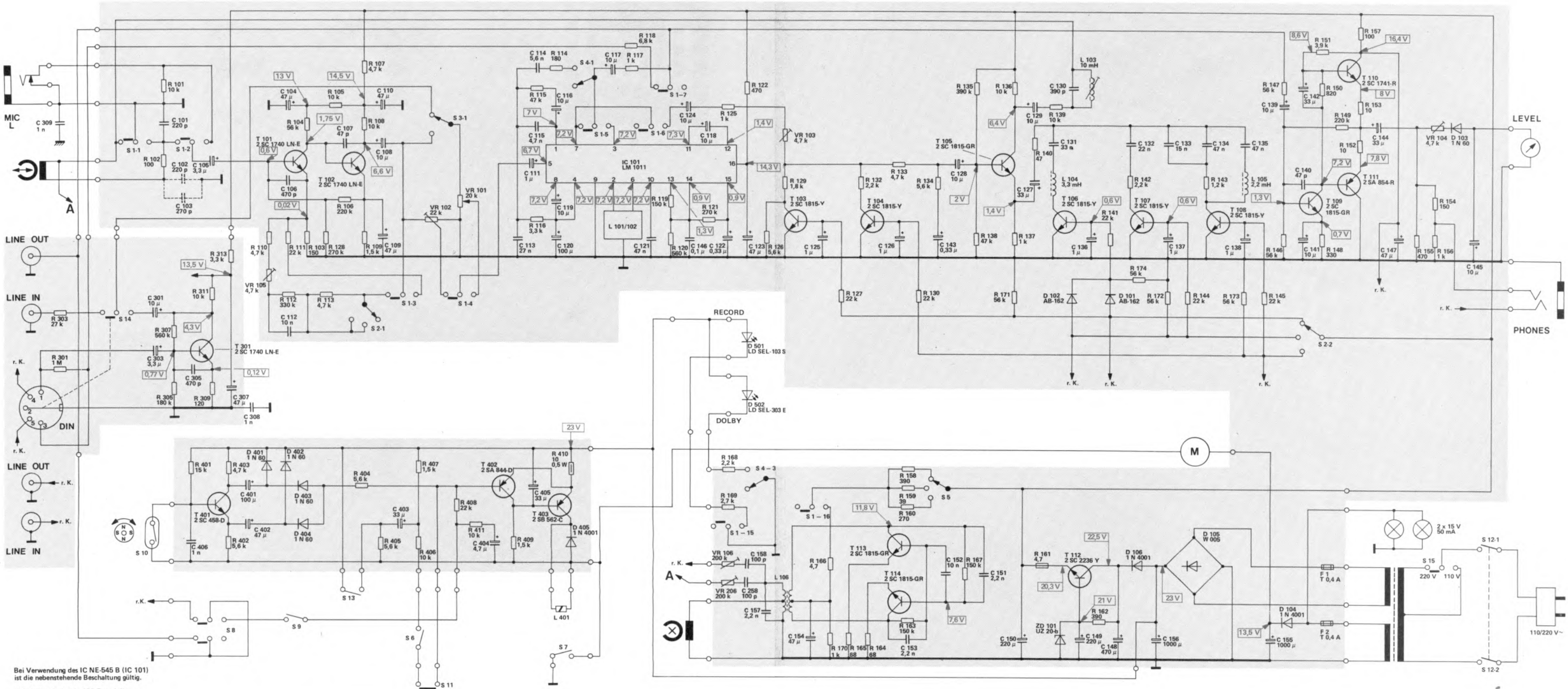Schaltbild
Wiring Diagram
Schéma de branchement
Schakelschema
Esquema de conexiones



Bei Verwendung des IC NE-545 B (IC 101) ist die nebenstehende Beschaltung gültig.


R 122 ist geändert in 180 Ω und die Z-Diode ZD 101 in XZ-185. Alle Spannungen im Schaltbild sind ca. 7 % niedriger.

When using the IC NE-545 B (IC 101) the circuitry shown on the right side is valid.

R 122 was changed to 180 Ω and the Z-Diode ZD 101 to XZ-185. All voltages in the wiring diagram are approx. 7 % lower.

Lors de l'utilisation du court-circuit, IC NE-545 B (IC 101), le schéma de branchement ci-contre est valable.

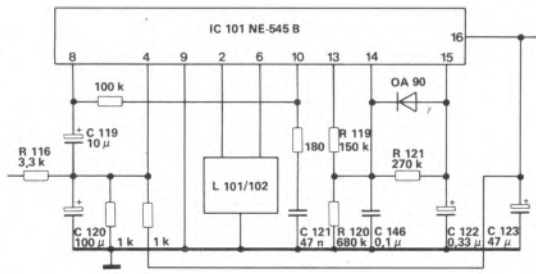R 122 est remplacé par 180 Ω et le diode ZD 101 par XZ-185. Toutes les tensions indiquées sur le schéma de câblage sont inférieures de 7 %.



Spannungen gemessen nach Masse mit Instrument Ri = 10 MΩ, ohne Signal, in Stellung RECORD, CrO₂, Austeuerungssteller geschlossen.


Voltages measured to ground with instrument Ri = 10 MΩ, without signal, in position RECORD, CrO₂, level control closed.

Les tensions sont mesurées vers la masse avec l'instrument Ri = 10 MΩ. A l'entrée LINE, les régulateurs de niveau sont réglés au minimum sans signal. L'appareil est prêt à l'enregistrement at le sélecteur de sortes de bandes en position CrO₂.

Gezeichnete Schalterstellung: Wiedergabe, Fe, DIN-LINE

Show switch position: Playback, Fe, DIN-LINE

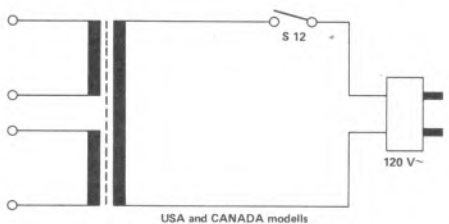
Dessin de la position du commutateur: Reproduction, Fe, DIN-LINE



Änderungen vorbehalten
Alterations reserved
Sous réserve de modifications

Ausgabe 2/Februar 1978


R	303 301	101, 102 307, 305	401	311 309	313 403, 402	110 105	111, 112, 104 103	113, 128 106	105 107, 108 104	102 405	101 407, 406	115, 114 116	118, 117	119, 120	121 125, 168, 169, 122, 126 106	103, 129 206	166 127, 132 170	133	130, 134	167, 135, 138, 136, 137 171	140	161, 139 141	142 174	172	144 143	173	145 147 146	151, 150 148	149, 157 153, 152	155, 154 156			
C	309	301, 101, 102, 103 305, 105 406	307	308 401, 402	112	104, 106 112	107	110, 108 109 403	113	114, 115 111 405	116 119, 120	117	121	124, 146, 118, 122	123 158 258	157	125	126	143 128	151	129, 127	131, 130 136	132	133 137 156	134	135 138	139 142	140, 141	144, 147	145			
S	14	1-1	1-2				2-1	1-3	3-1	1-4		4-1	1-5	1-6	1-7	1-15	4-3	1-16	153	152	150	149	148	156			155		2-2			15	12-1, 12-2
	10			8		9	13		6	11		7																					

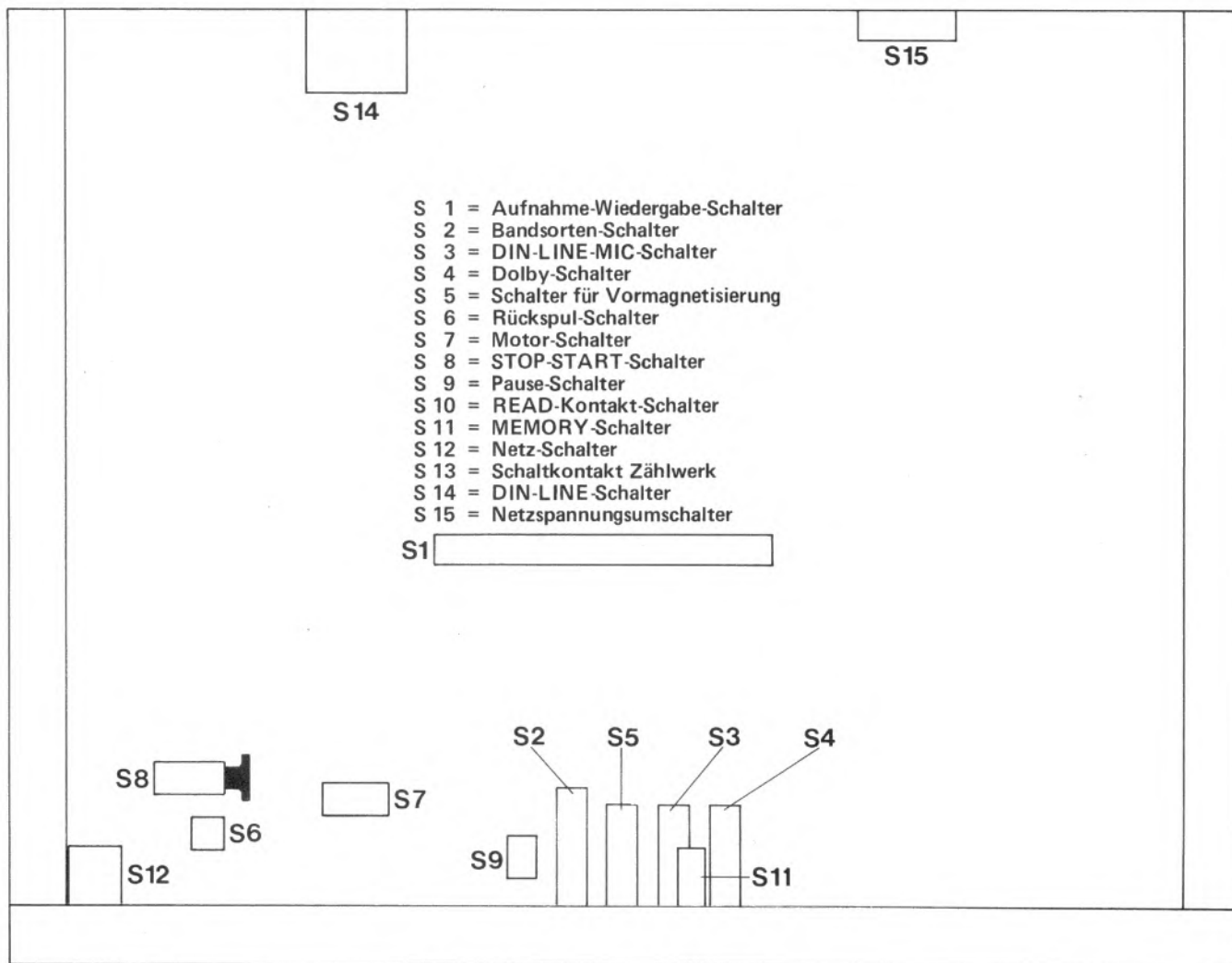


- S 1 = PB-REC-switch
- S 2 = Tape selector switch
- S 3 = DIN-LINE-MIC switch
- S 4 = Dolby switch
- S 5 = Bias switch
- S 6 = Rew switch
- S 7 = Motor switch
- S 8 = STOP-START switch
- S 9 = PAUSE switch
- S 10 = READ switch
- S 11 = MEMORY switch
- S 12 = Power switch
- S 13 = COUNTER switch
- S 14 = DIN-LINE switch
- S 15 = Voltage changeover switch

- S 1 = Interrupteur enregistrement/lecture
- S 2 = Interrupteur pour adaptation aux sortes de bandes
- S 3 = Sélecteur d'entrée DIN-LINE/MIC
- S 4 = Sélecteur pour Dolby NR
- S 5 = Interrupteur pour prémagnétisation des sortes de bandes
- S 6 = Interrupteur pour rebobinage en arrière
- S 7 = Interrupteur de moteur
- S 8 = Interrupteur STOP START
- S 9 = Interrupteur pour PAUSE (interruption)
- S 10 = Interrupteur magnétique pour le contact „READ“
- S 11 = Interrupteur à mémoire
- S 12 = Interrupteur secteur
- S 13 = Contact de couplage compteur numérique
- S 14 = Interrupteur DIN/LINE
- S 15 = Commutateur de tension secteur

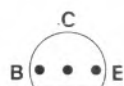Transistoren von der Anschlußseite gesehen
 Transistors as seen from the connecting side
 Transistors vus du côté des connexions




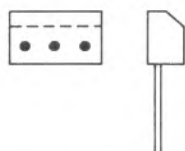- 2 SA 854-R
- 2 SB 562-C
- 2 SC 458-D
- 2 SC 1741-R
- 2 SC 1815-GR
- 2 SC 1815-Y
- 2 SC 2236-Y



- 2 SA 844-D
- 2 SC 1740 LN-E

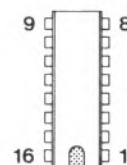IC
 von der Bestückungsseite gesehen
 as seen from the top side
 vu du côté éléments



- LM 1011
- NE-545 B